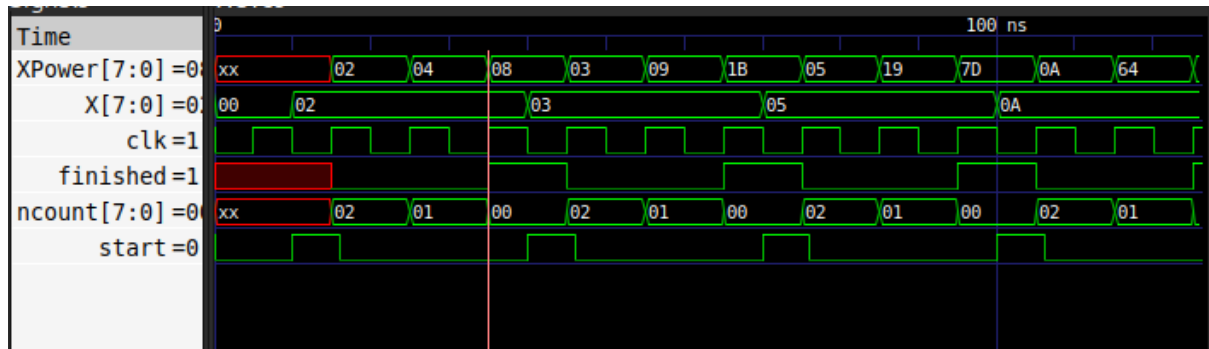


Aluno: Gustavo Santiago Sousa

Data: 11/09/2026

Pipeline Enrolado


AT01



Quantos pulsos de clock são necessários para que a informação X seja processada por completo?


A fórmula é obtida por número de estágios * número de loops. O circuito possui só 1 estágio mas o número de loops é 3. Logo 3 pulsos de clock são requeridos

AT02

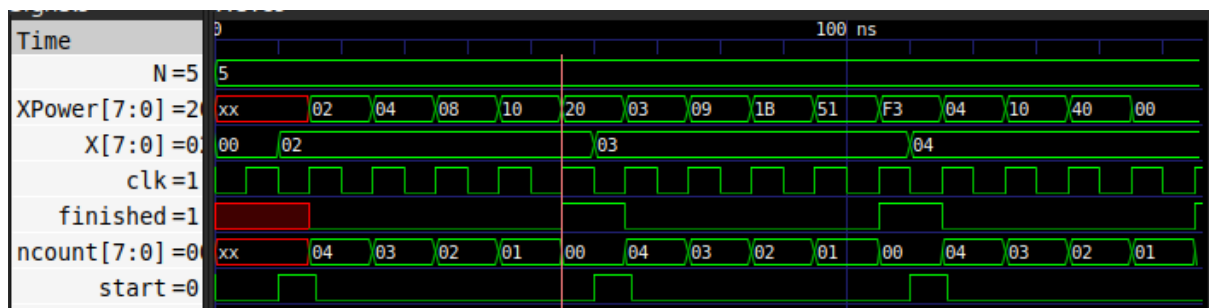

É o mesmo circuito da atividade 1, mas agora o número de loops é dado por (N). Assim a informação completa é processada a cada N pulsos de clk

AT03

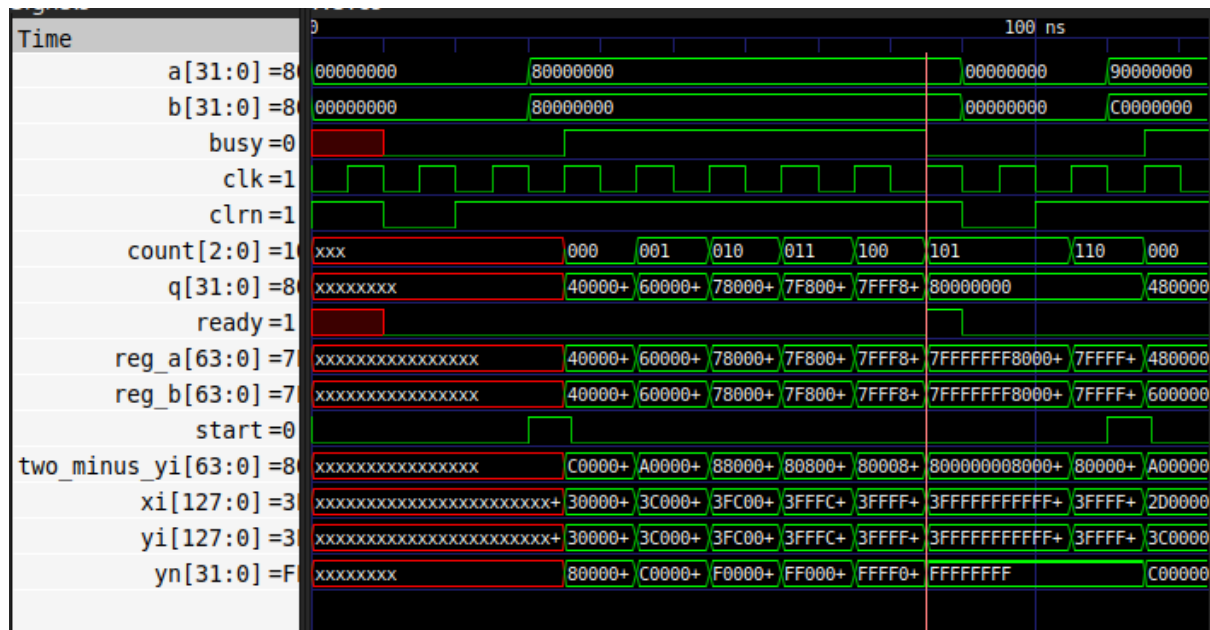

O circuito de goldschmidt está configurado para processar a divisão em 6 loops